



## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5



**Тема.** Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників.

**Мета:** експериментально перевірити, що сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у відгалуженнях; довести, що загальний опір провідників, з'єднаних паралельно, менший за опір кожного з них.

**Обладнання:** джерело струму, вольтметр, амперметр, ключ, дві електричні лампи на підставках, з'єднувальні проводи.

### ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ



#### Підготовка до експерименту

- Перш ніж виконувати роботу, переконайтесь, що ви знаєте вимоги безпеки під час роботи з електричними колами.
- Накресліть схему електричного кола, що містить дві паралельно з'єднані лампи, які через ключ з'єднані з джерелом струму.
- Складіть і запишіть план проведення експерименту. Якщо вагаєтеся, скористайтеся наведеним планом.



#### Експеримент

*Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки (див. форзац).*

Результати вимірювань відразу заносьте до таблиці.

- Зберіть електричне коло за накресленою вами схемою.
- Виміряйте силу струму  $I$ , що проходить у нерозгалуженій частині кола, потім силу струму  $I_1$ , який тече в лампі 1, та силу струму  $I_2$ , який тече в лампі 2.
- Виміряйте напругу  $U$  на лампах.
- Накресліть схеми відповідних електричних кіл.



#### Опрацювання результатів експерименту

Використовуючи результати вимірювань, обчисліть опір спіралі лампи 1 ( $R_1$ ) і лампи 2 ( $R_2$ ), а також опір ділянки кола, що містить обидві лампи ( $R$ ). Результати обчислень занесіть до таблиці.

$I$ , А	$I_1$ , А	$I_2$ , А	$U$ , В	$R_1$ , Ом	$R_2$ , Ом	$R$ , Ом



#### Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізувавши експеримент і його результати, зробіть висновок, у якому зазначте:

- які співвідношення для паралельно з'єднаних провідників ви перевіряли та які результати отримали;
- які чинники могли вплинути на точність отриманих результатів.



#### Творче завдання

Запишіть план проведення експерименту, за допомогою якого можна визначити опір резистора, якщо наявні амперметр, джерело струму, резистор відомого опору та з'єднувальні проводи. Проведіть відповідний експеримент.